


Universidad del Valle de Guatemala

Digital 1

Rodrigo García 19085
 
## Laboratorio #09

Link Repositorio: <https://github.com/gar19085/Digital-1-Garcia19085/tree/master/Laboratorios/Lab09Digital1Gar19085>  
Ejercicio #01:




```
FFD 1 BIT
CLK | RST | ENABLE | D1 | Q1
VCD info: dumpfile FFD_tb.vcd opened for output.
0 | 0 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
```

```
FFD 2 BIT
CLK | RST | ENABLE | D2 | Q2
1 | 0 | 0 | 00 | xx
0 | 0 | 0 | 00 | 00
1 | 0 | 0 | 00 | 00
0 | 0 | 1 | 00 | 00
1 | 0 | 1 | 11 | 11
0 | 0 | 1 | 11 | 11
1 | 0 | 1 | 00 | 00
0 | 0 | 1 | 00 | 00
1 | 0 | 1 | 01 | 01
0 | 0 | 1 | 01 | 01
1 | 0 | 1 | 01 | 01
0 | 0 | 1 | 01 | 01
1 | 0 | 1 | 01 | 01
0 | 0 | 1 | 01 | 01
1 | 0 | 1 | 01 | 01
```

```
FFD 4 BIT
CLK | RST | ENABLE | D3 | Q3
0 | 0 | 0 | 0000 | xxxx
1 | 1 | 0 | 0000 | 0000
0 | 0 | 0 | 0000 | 0000
1 | 0 | 1 | 0000 | 0000
0 | 0 | 1 | 1111 | 0000
1 | 0 | 1 | 1111 | 1111
0 | 0 | 1 | 0000 | 1111
1 | 0 | 1 | 0000 | 0000
0 | 0 | 1 | 0001 | 0000
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
0 | 0 | 1 | 0001 | 0001
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
0 | 0 | 1 | 0001 | 0001
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
0 | 0 | 1 | 0001 | 0001
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
0 | 0 | 1 | 0001 | 0001
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
0 | 0 | 1 | 0001 | 0001
1 | 0 | 1 | 0001 | 0001
```

Se creo un modulo para el flip flop tipo D en el cual se indica en que momento sucede una acci3n dependiendo del flanco de reloj, se establecieron los parámetros de funcionamiento del flip flop para su funcionamiento con el enable y el reset. Luego para implementar el Flip Flip de 2 bits solo se llamo al modulo del FF de 1 bit, luego para el Flip Flop de 4 bits se hizo lo mismo solo que se llamo dos veces al modulo del Flip Flop de 2 bits, el cual también puede realizarse llamando 4 veces al modulo del Flip Flop de 1 bit.

## Ejercicio #02:

 


```


C:\Windows\System32\cmd.exe - apio sim
CLK | RST | ENABLE | T | Y
VCD info: dumpfile FFT_Tb.vcd opened for output.
0 | 0 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1

```

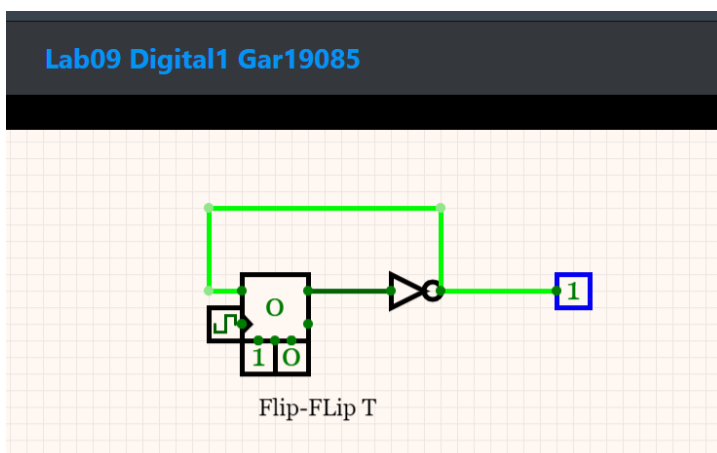Se creo un modulo para un flip flop de 1 bit, para así implementar el Flip-Flop T en el cual solo se agrega una compuerta not para que así este pueda invertir la salida en cada flanco de reloj.




### Ejercicio #03:

 


```

C:\Windows\System32\cmd.exe - apio sim
CLK | RST | ENABLE | J | K | Q
VCD info: dumpfile FFJK_tb.vcd opened for output.
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
gtkwave FFJK_tb.vcd FFJK_tb.gtkw
  
```

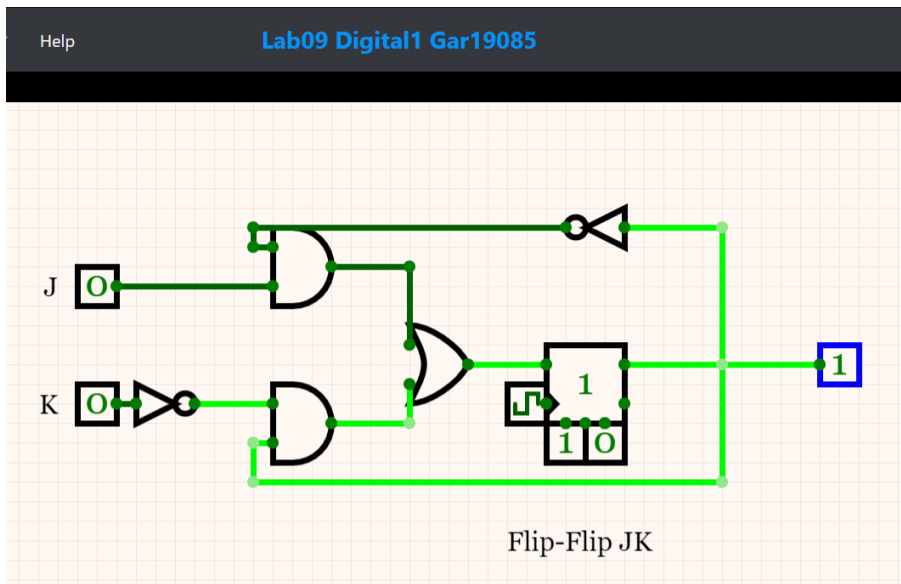Se creo un modulo para un flip flop de 1 bit, para así implementar el Flip-Flop JK el cuál funciona por medio de una nube combinacional conformada por dos nots, dos ands y 1 or. Ya que este depende del estado futuro y presente de la salida, de J y de K.




#### Ejercicio #04:

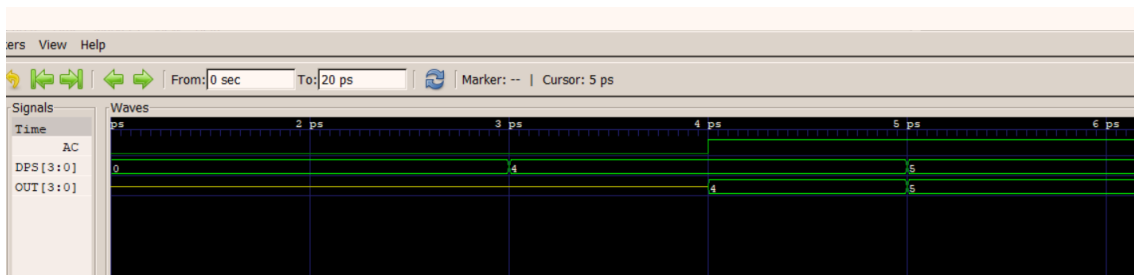

```
iverilog -o Buffer_tb.out -D VCD_OUTPUT=Buffer_tb C:/Users/ro  
vvp Buffer_tb.out  
  
Buffer  
A | AC | OUT  
VCD info: dumpfile Buffer_tb.vcd opened for output.  
0000 | 0 | zzzz  
0100 | 0 | zzzz  
0100 | 1 | 0100  
0101 | 1 | 0101  
gtkwave Buffer_tb.vcd Buffer_tb.gtkw
```

Para implementar el Buffer Tri-Estado se utilizó el comando Case, para que el input que habilita o deja pasar la entrada al buffer tenga indicadas sus instrucciones para dejar pasar la información del input o dejarla como alta impedancia.

## Ejercicio #05:

 

```
Buffer
IN | OUT
VCD info: dumpfile ROM_tb.vcd opened for output.
0000000 | 1000000001000
xxxxxx0 | 1000000001000
00001x1 | 0100000001000
00000x1 | 1000000001000
00011x1 | 1000000001000
00010x1 | 0100000001000
0010xx1 | 0001001000010
0011xx1 | 1001001100000
0100xx1 | 0011010000010
0101xx1 | 0011010000100
0110xx1 | 1011010100000
0111xx1 | 1000000111000
1000x11 | 0100000001000
1000x01 | 1000000001000
1001x11 | 1000000001000
1001x01 | 0100000001000
1010xx1 | 0011011000010
1011xx1 | 1011011100000
1100xx1 | 0100000001000
1101xx1 | 0000000001001
1110xx1 | 0011100000010
1111xx1 | 1011100100000
gtkwave ROM_tb.vcd ROM_tb.gtkw
```

Para realizar el Rom se indico el tamaño del input y el tamaño del output para poder realizar las operaciones indicadas por la tabla, por medio del uso de Case en el modulo.